SWR POWER METER F8KGL

Spécifications

8.0 V

F0EOS-F4BJH-13/05/20-Vauréal Amitié Radio

# Table des matières

1-INTRODUCTION	4
2-ARCHITECTURE MATERIELLE	5
2.1-Ligne de mesure	6
2.1.1-Coupleur directionnel (source F5ZV)	6
2.2-Calculateur	7
2.2.1-Détecteur HF	8
2.2.2-ADC (source EMSE)	9
2.2.3-MCU	11
2.3-Afficheur	
2.4-Régulateur d'alimentation	12
3-SPECIFICATIONS GENERALES	15
3.1-Spécifications matérielles générales	15
3.2-Performances	
3.2.1-SWR POWER METER F8KGL et SWR POWER METER F8KGL kit	16
3.2.2-xWATT METER F8KGL et xWATT METER F8KGL kit	16
3.3-Spécifications logicielles générales	17
3.4-Schéma bloc général	
4-SPECIFICATIONS MATERIELLES	21
4.1-Technologie PCB	21
4.2-Connecteurs	21
4.3-Interrupteur, sélectionneur de bande, reset/validation calibration	22
4.4-Coupleur directif	22
4.4.1-Coupleur en ligne imprimée	22
4.4.2-Coupleur en câble coaxial semi-rigide	22
4.5-Détecteur HF	22
4.5.1-Composants	22
4.5.2-Schéma de principe	23
4.6-AOP	24
4.6.1-Composant	24
4.6.1.1-Potentiomètre digital	24
4.6.1.2-AOP faible bruit	24
4.6.2-Schéma de principe	25
4.6.2.1-AD5175	26
4.6.2.2-LT1818	26
4.7-ADC	26
4.7.1-Composant	26
4.7.2-Schéma de principe	27
4.8-MCU	28
4.8.1-Composant	28
4.8.2-Schéma de principe	
4.9-LCD	
4.9.1-LCD 2 lignes – 16 caractères – contrôleur Hitachi HD44780	30
4.9.2-LCD 4 lignes – 16 caractères	
4.10-EEP	31
4.10.1-Composant	31

4.10.2-Schéma de principe	32
4.11-Régulateur d'alimentation	32
5-SPECIFICATIONS LOGICIELLES	34
5.1-Généralités	34
5.1.1-Firmware	34
5.1.2-Versions	35
5.1.3-Conventions de nommage	
5.2- Firmware de « TEST »	
5.3-Firmware de « CALIBRATION »	38
5.4-Firmware « OPERATIONNEL »	39
5.5-Firmware de simulation	40
5.6-Spécifications des composants logiciels	41
5.3.3-Firmware de « calibration »	52
5.3.4-Firmware « opérationnel »	53
5.7-Compléments	57
5.7.1-EEP	57
5.7.1.1-Initialisation	57
5.7.1.2-Lecture d'une valeur d'ADC en EEP	57
5.7.2-Composant ADC	
5.7.2.1-Initialisation ADC	
5.7.2.2-Lecture des valeurs ADC Fwd et REF	57
5.7.2.2.1-Lecture ADC FWD	57
5.7.2.2-Lecture ADC REF	59
5.7.3-Composant AOP	60
5.7.3.1-Initialisation	60
5.7.3.2-Fixer la valeur de R <sub>DAC</sub>	60
5.7.4-Plan d'adressage I2C	61
5.7.5-Log	61
5.8-Calibrateur	62
5.9-Programmateur	
5.9.1-PIC	63
5.9.2-FEPROM	63

#### 1-INTRODUCTION

Afin d'optimiser la qualité de ses communications, l'OM cherche à rendre maximum le transfert de puissance entre l'antenne et l'émetteur (et vice et versa). Ce point de fonctionnement optimum est atteint lorsque les impédances entre l'antenne et l'émetteur sont « adaptées ». Alors, la puissance réfléchie est minimale (idéalement nulle), ou le « SWR » (ou ROS), pour « Standing Wave Ratio » (ou Rapport d'Onde Stationnaire) est proche de (idéalement égal à) 1.

Le « SWR Power Meter F8KGL » (ou Wattmètre/ROSmètre F8KGL) est un dispositif permettant de mesurer la puissance transmise à l'antenne, la puissance réfléchie, et le « SWR ». Il donne ainsi la mesure de la qualité de la chaîne de transmission TRX/Antenne.

Le « SWR Power Meter F8KGL » doit répondre aux besoins suivants :

- -mesurer une puissance de 1W à 500W, avec une précision de 10 %
- -mesurer une puissance dans les 3 bandes radioamateurs HF, VHF, UHF
- -être utilisable par une grande majorité des TRX radioamateurs (50  $\Omega$ )
- -être alimenté par une source extérieure en 13,8V, ou par un pack batterie 4x1,5V LR6
- -atténuer le moins possible le signal à transmettre (max 0,2dB)
- -afficher le résultat de la mesure sur un écran LCD (puissance en W, et le SWR sans unité)
- -être solide et robuste pour une utilisation en contest et /P
- -être vendable sous la forme de kit

Ces besoins ont été définis par l'état de l'art technique actuel. En particulier, la technologie moderne appelle l'utilisation de l'électronique numérique le plus souvent possible. C'est pourquoi, l'affichage sur un écran LCD a été choisi. De plus, l'utilisation de moyens informatiques, aussi simples et modestes soient-ils, est préconisé. C'est pourquoi, un microcontrôleur a été choisi pour faire l'interface entre la mesure et l'affichage.

Ce dispositif a été conçu par les OM du club radioamateur « Vauréal Amitié Radio », situé à Vauréal (95), sous l'indicatif F8KGL.

Le projet a été développé par André F0EOS, et Fabrice F4BJH. Portons également à l'attention du lecteur, que l'idée initiale vient de Pierre F1FDD.

# 2-ARCHITECTURE MATERIELLE




D'un point de vue fonctionnel, le « SWR Power Meter F8KGL » doit permettre :

- -de mesurer la puissance transmise de l'émetteur (TRX) vers la charge (Antenne)
- -de mesurer la puissance réfléchie par la charge.
- -de calculer le SWR à partir de la mesure de ces 2 puissances
- -d'afficher le résultat des ces 2 mesures en W, et le résultat du calcul du SWR.

Pour effectuer ces fonctionnalités, le « SWR Power Meter F8KGL » sera constitué de 4 dispositifs :

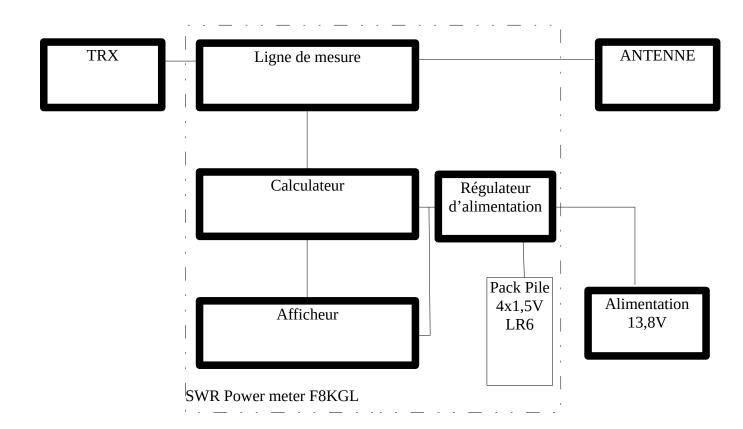- -une ligne de mesure
- -un calculateur
- -un afficheur
- -un régulateur d'alimentation




# 2.1-Ligne de mesure

Pour effectuer la fonctionnalités de mesure des puissances transmise et réfléchie, le « SWR Power meter F8KGL » devra être constitué d'un dispositif appelé « Ligne de mesure », permettant de :


-séparer le signal transmis du signal réfléchi

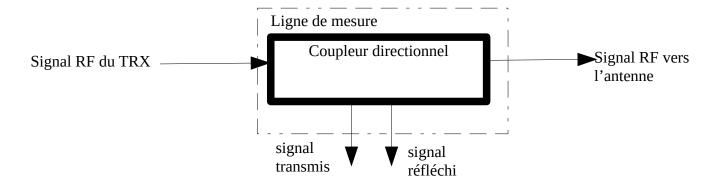La ligne de mesure sera constitué de 1 dispositif standard de l'état de l'art : -coupleur directionnel


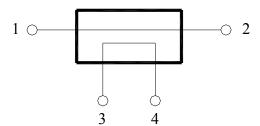
## 2.1.1-Coupleur directionnel (source F5ZV)

Le coupleur directionnel doit remplir la fonction de séparer le signal transmis du signal réfléchi.




Un coupleur est constitué d'un tronçon de ligne de même impédance que celle sur laquelle il sera utilisé. Cette ligne peut être une ligne sur circuit imprimé, un guide d'onde, un câble coaxial. Parallèlement à l'âme de cette ligne, un ligne dite de « mesure » est placée à quelques millimètres. Le courant qui circule dans la ligne principale, du port 1 au port 2, induit un courant dans la ligne de mesure et provoque l'apparition d'une tension entre les deux armatures du condensateur que forment les deux lignes. Dans un coupleur parfait les signaux générés par ces deux phénomènes s'additionnent dans le sens direct et s'annulent dans le sens inverse.

Une des extrémités de la ligne de mesure (port 4) est reliée au blindage de la ligne principale au travers d'une charge purement résistive d'une valeur qui dépend des dimensions de cette ligne de mesure et qui peut être différente de l'impédance de la ligne principale. Lorsqu'un courant circule dans la ligne principale du coupleur, une fraction (un échantillon) de ce courant se retrouve à l'autre extrémité (port 3) de la ligne de mesure. Le port 3 récupère donc une fraction de l'onde transmise au port 1.

Si l'on branche le coupleur directionnel en inversant les port 1 et 2, le port 4 récupère alors une fraction de l'onde transmise au port 2.

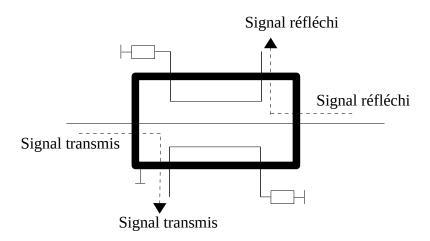En doublant les lignes de mesures, on peut alors récupérer une fraction des ondes transmises (respectivement réfléchies) sur les ports 3 et 4.




#### 2.2-Calculateur

Pour effectuer la fonctionnalité d'affichage des puissances transmises et réfléchies, et de calcul du SWR, le « SWR Power Meter F8KGL » devra être constitué d'un dispositif appelé « Calculateur » permettant de :

- -pour chacun de ces 2 signaux transmis et réfléchi, fournir 2 tensions dont les valeurs sont liées à la puissance du signal transmis et réfléchi
- -mesurer une tension
- -calculer une puissance correspondant à la tension mesurée (avec une précision de 10%)
- -calculer le SWR à partir des puissances calculées
- -faire afficher le résultat sur un écran LCD

Le calculateur sera constitué de 3 dispositifs standards de l'état de l'art :

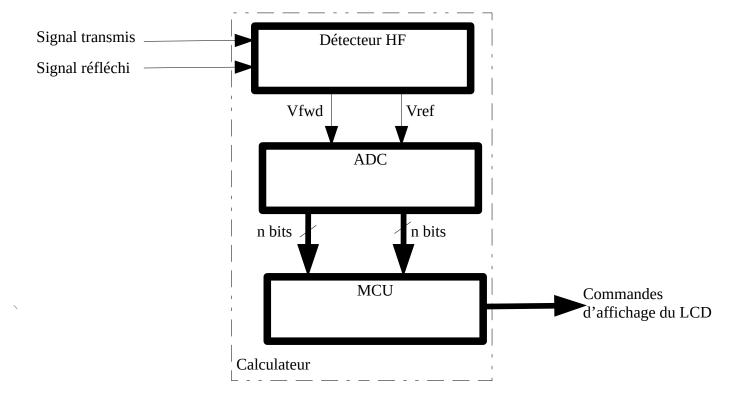- -détecteur HF
- -Convertisseur analogique numérique (ou « ADC »)
- -unité de calcul informatique, intégrant sa propre mémoire (ou « MCU »)




Dans l'état de l'art technique actuel, les performances (pertes en ligne, facteur de couplage, ROS) sont variables d'une ligne de mesure à l'autre. Le SWR POWER METER devra donc également prévoir une fonction de calibration de la ligne de mesure, qui sera intégrée dans le calculateur.

Le calculateur devra également pouvoir satisfaire les besoins suivants :

- fonctionnalité de micro-wattmètre
- configurable jusqu'à 3 bandes de fréquences différentes et 3 calibres de puissances différents

## 2.2.1-Détecteur HF

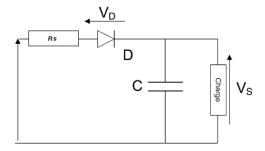

Un circuit détecteur d'enveloppe est constitué d'une diode en série reliée à une charge constituée d'un condensateur et d'une résistance.

Son signal d'entrée est une fréquence porteuse dont on veut extraire la tension crête. C'est donc un courant alternatif, présentant une tension tantôt positive, tantôt négative.

Quand la tension d'entrée est positive, la diode conduit et le condensateur se charge. Quand la tension d'entrée est négative, la diode se bloque, le condensateur se décharge dans la charge.

Si la résistance présente dans le circuit lors de la charge de la capacité est faible, celle-ci est beaucoup plus rapide que la décharge dans la résistance. Alors, si la constante de temps du circuit résistance-condensateur est correctement choisie, sa tension reste à *peu près* constante entre deux crêtes de la porteuse.


#### 2.2.2-ADC (source EMSE)

Un convertisseur analogique – numérique (CAN, « ou ADC » pour Analog to Digital Converter) est un dispositif électronique permettant la conversion d'un signal analogique en un signal numérique.

Cette définition pour être complète en appelle deux autres :

- un signal analogique est un signal continu (au sens mathématique du terme) en temps et en amplitude
- un signal numérique est un signal échantillonné et quantifié, discret en temps et en amplitude.

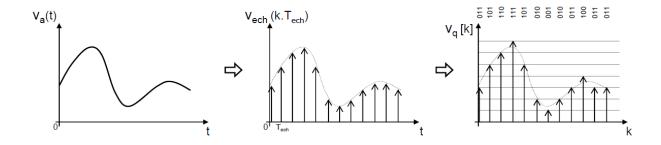Conceptuellement, la conversion analogique – numérique peut être divisée en trois étapes : l'échantillonnage temporel, la quantification et le codage.




Un signal analogique,  $v_a(t)$  continu en temps et en amplitude (i) est échantillonné à une période d'échantillonnage constante  $T_{ech}$ . On obtient alors un signal échantillonné  $v_{ech}(k,T_{ech})$  discret en temps et continu en amplitude.

Ce dernier est ensuite quantifié, on obtient alors un signal numérique  $v_q[k]$  discret en temps et en amplitude. La quantification est liée à la résolution de l'ADC (son nombre de bits)

Dans l'exemple précédent  $v_q[k]$  peut prendre huit amplitudes différentes (soit  $2^3$ , 3 étant le nombre de bits de l'ADC). La figure précédente présente également l'étape de codage. Le résultat final est un code numérique sur trois bits (en code binaire naturel) associé à  $v_q[k]$  en fonction du temps.

Un ADC (Analog to Digital Converter) est donc un dispositif électronique permettant de convertir une grandeur analogique (par exemple, une tension) en une valeur numérique, qui prend la forme d'un nombre binaire.

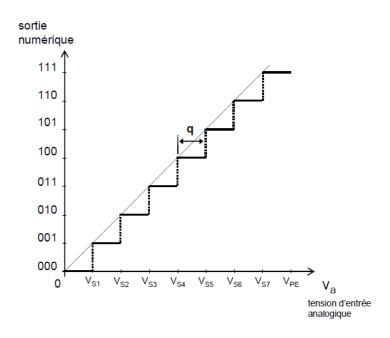Cette valeur numérique peut être codée sur plusieurs bits, et est proportionnelle à la grandeur analogique d'entrée.



Le pas de quantification et la précision d'un ADC dépendent du nombre de bits en sortie, appelé résolution. Pour un ADC à N bits, le nombre d'états possibles en sortie est  $2^N$ , ce qui permet d'exprimer des signaux numériques de 0 à  $2^{N-1}$  en code binaire naturel. Un ADC est caractérisé également par la plage de variation acceptable de la tension analogique d'entrée, appelée Pleine Echelle (FS pour *Full Scale* en anglais) et que nous noterons  $V_{ES}$ .

$$q = V_{S1} = LSB = \frac{V_{FS}}{2^N}$$

Plus la résolution d'un ADC est élevée, plus la sortie numérique est une image précise du signal analogique d'entrée comme l'illustre le tableau ci-dessous pour une tension de pleine échelle de 5V.

N (résolution en bits)	Quantum (q = LSB)
8	19,5mV
10	4,8mV
12	1,22mV
14	305μV
16	76μV

#### 2.2.3-MCU

L'ADC fourni une valeur numérique au format binaire naturel, et elle peut être facilement traitée par une dispositif informatique.

Le traitement que ce dispositif effectue s'appelle un programme informatique. Le programme est une succession d'instruction, dont le but est de produire un résultat en fonction de la valeur de données d'entrée.

Ces données d'entrées sont stockées dans une mémoire au format binaire. Les résultats produits dépendent des instructions programmées dans une autre mémoire. Dans le cas du « SWR Power Meter F8KGL », le résultat final est un affichage de la puissance transmise et réfléchie sur un écran LCD.

L'ensemble de ces traitements, synthétisé dans un programme informatique (lecture de la valeur numérique de l'ADC, stockage en mémoire, calcul) sera effectué par le MCU (microcontroler unit).

Le SWR POWER METER est prévue pour une utilisation en contest. Le choix technique du MCU devra donc s'attacher à une autonomie d'utilisation de 24H minimum.

Compte tenu des possibles variations de fabrication de la ligne de mesure, une phase de calibration du SWR POWER METER devra être implémentée.

Les données de calibration devront être enregistrées dans une mémoire non volatiles.

#### 2.3-Afficheur

Pour effectuer la fonctionnalité d'affichage du SWR, le « SWR Power Meter F8KGL » devra être constitué d'un dispositif appelé « Afficheur » permettant de :

- -Afficher un message de bienvenue au démarrage
- -Afficher les puissances calculées (puissances transmises, et réfléchies) en W
- -Afficher le SWR
- -Afficher les puissances calculées (puissances transmises, et réfléchies) sous la forme d'un bar-graphe croissant.

L'afficheur sera constitué d'un dispositif standards de l'état de l'art :écran LCD (ou écran à cristaux liquide).

#### (source Wikipedia)

L'écran à cristaux liquides (ACL pour affichage à cristaux liquides, ou en anglais : LCD pour *liquid crystal display*) permet la création d'écran plat à faible consommation d'électricité. Aujourd'hui ces écrans sont utilisés dans presque tous les affichages électroniques.

Les écrans à cristaux liquides utilisent la polarisation de la lumière par des filtres polarisants et la biréfringence de certains cristaux liquides en phase nématique, dont on peut faire varier l'orientation en fonction du champ électrique. Du point de vue optique, l'écran à cristaux liquides est un dispositif passif : il n'émet pas de lumière, seule sa transparence varie, et il doit donc disposer d'un éclairage.

D'abord disponible en monochrome et de petite taille, il est utilisé dans les calculatrices, les appareils de mesure, les montres du fait de sa faible consommation électrique ; il permet actuellement d'afficher en couleurs dans des dimensions dépassant un mètre, en diagonale. Il a supplanté le tube cathodique dans la plupart des applications, sauf en très haute définition lorsque la palette des couleurs doit être précise et fidèle, et dans les environnements difficiles (par exemple quand la température d'utilisation est inférieure à 5 °C).

L'écran à cristaux liquides est constitué de deux polariseurs dont les directions de polarisation forment un angle de 90°, disposés de chaque côté d'un sandwich, formé de deux plaques de verre enserrant des cristaux liquides. À chacune des interfaces avec les cristaux liquides, une couche de polymère, généralement un polyimide, rainurée assure l'ancrage des molécules au repos.

Les deux faces internes des plaques de verre comportent une matrice d'électrodes transparentes pour le noir et blanc. L'épaisseur du dispositif et la nature des cristaux liquides sont choisies de manière à obtenir la rotation désirée du plan de polarisation, en l'absence de tension électrique (90° dans les écrans TN). Dans les écrans de grande dimension, on ajoute des espaceurs, petites billes transparentes, dans l'espace rempli de cristaux liquides pour maintenir la très faible épaisseur (20  $\mu$ m) constante et précise.

L'application d'une différence de potentiel plus ou moins élevée entre les deux électrodes d'un pixel entraîne un changement d'orientation des molécules, une variation du plan de polarisation, et donc une variation de la transparence de l'ensemble du dispositif.

Cette variation de transparence est exploitée par un rétro-éclairage, par réflexion de la lumière incidente ou par projection.

Les électrodes des pixels ne sont accessibles que par ligne ou colonne entières et la commande d'allumage ou d'extinction doit se faire par un balayage régulier des lignes de points. Les petits afficheurs à cristaux liquides monochromes reposent sur le même principe, mais emploient souvent des électrodes avant en forme de segment de caractère, de façon à simplifier l'électronique (commande directe en tout ou rien), tout en obtenant une très bonne lisibilité (pas de balayage).

Les écrans ACL diffèrent aussi par leur taille, leur résolution et leur pitch (taille du pixel affiché à l'écran), dont voici une liste ci-après : ceci est à prendre en considération lors du choix d'un moniteur, en fonction de son usage, et de ses besoins.

#### 2.4-Régulateur d'alimentation

Pour effectuer la fonctionnalité de régulation de l'alimentation, le « SWR Power Meter F8KGL » devra être constitué d'un dispositif appelé « Régulateur d'alimentation » permettant de :

-alimenter l'ensemble du « SWR Power Meter F8KGL » à partir soit d'un pack pile, soit d'une alimentation stabilisée 13.8V

Le régulateur d'alimentation sera constitué de dispositifs standards de l'état de l'art :

-régulateur de tension (source Wikipedia)

Un régulateur de tension, est un composant électronique qui maintient à sa sortie, dans certaines limites, une tension constante, indépendamment de la charge et de la tension d'entrée.

# -1 pack pile (source Wikipedia)

On appelle pile alcaline un type de pile électrique primaire dont l'électrolyte est alcalin. Les modèles les plus courants sont la pile alcaline zinc-dioxyde de manganèse (Zn-MnO2), et la pile alcaline lithium-dioxyde de manganèse (Li-MnO2). La pile alcaline zinc-dioxyde de manganèse, que l'on appelle souvent pile alcaline par abus de langage, tire son nom du fait que ses deux électrodes, l'électrode négative en zinc et l'électrode positive en dioxyde de manganèse, sont plongées dans un électrolyte alcalin d'hydroxyde de potassium, par opposition à l'électrolyte acide de la pile saline (zinc-carbone) qui offre la même tension nominale et la même taille.

- Les fabricants, qui n'ont pas conçu les piles alcalines pour qu'elles soient réutilisables, recommandent de jeter les piles après un seul cycle de décharge.
- La construction d'une pile alcaline est très consommatrice d'énergie : il faut environ 50 fois plus d'énergie pour fabriquer une pile alcaline que ce qu'elle fournira pendant toute sa durée de vie.

Les batteries Ni-Cd (nickel-cadmium) sont aujourd'hui relativement dépassées en termes d'autonomie, et sont interdites dans l'Union européenne suite à la directive 2006/66/CE1. Elles sont remplacées par les batteries NiMH, elles-mêmes concurrencées par les batteries Li-ion.

• Le cadmium est très polluant.

Les accumulateurs Ni-MH (nickel-hydrure métallique) n'incorporent ni cadmium ni plomb et est donc peu polluant. De plus, son énergie massique est supérieure de 40 % à celle des Ni-Cd et son effet mémoire est très faible. La technologie NiMH est extrêmement répandue dans les accumulateurs portables d'usage courant :

- Les modèles AA/HR6 dont la capacité peut atteindre 2700 mAh pour les plus performants ;
- Les modèles AAA/HR3 dont la capacité maximale est de 1000 mAh.

Les accumulateurs à base de lithium (Li-Ion, Li-Po, etc.) sont issus d'une technique récemment mise au point et toujours en cours de développement. Ces piles présentent un très important potentiel électrochimique.

On distingue la technique lithium métal où l'électrode négative est composée de lithium métallique (matériau qui pose d'importants problèmes de sécurité, ce qui limite l'emploi de ce type de pilette combinaison), et la technique lithium ion, où le lithium reste à l'état ionique grâce à l'utilisation d'un composé d'insertion aussi bien à l'électrode négative (généralement en graphite) qu'à l'électrode positive. Des problèmes de sécurité demeurent (prise de feu) en cas de surcharge, de décharge trop rapide ou de court-circuit. Les accumulateurs lithium-ion sont parfois remplacés par leur variante lithium polymère dite Li-Po. Sa combinaison électrochimique est le même, mais un gel (polymère) fige l'électrolyte, ce qui permet de réduire son contenant à une simple enveloppe plastique souple. Le polymère ralentit le déplacement des ions ce qui a pour effet de limiter sa

capacité à fournir d'important courant et sa puissance spécifique (voir définition plus haut) est généralement inférieure à celle des éléments Li-Ion de même capacité.

- Les piles Li-Ion sont les piles rechargeables le plus utilisées dans le monde aujourd'hui.
- Ces piles sont fréquemment utilisées pour alimenter les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les voitures téléguidées, les perceuses électriques et même les voitures électriques.
- Le potentiel le plus répandu d'une cellule au lithium-ion est de 3,6 V ou 3,7 V. La densité énergétique des accumulateurs Lithium-ion peut atteindre un niveau de 200 Wh/kg.
- Recyclage : les difficultés rencontrées pour recycler le lithium ne permettent pas de valoriser les matériaux utilisés actuellement pour une seconde utilisation des composés chimiques. Les techniques de traitement permettent seulement de stabiliser les impacts dangereux des matériaux composant cette technologie d'accumulateur. Le coût de traitement est l'un des plus importants en fin de vie de l'ensemble des accumulateurs.

-1 interrupteur marche/arrêt pour arrêter le « SWR POWER METER » lorsqu'il est alimenté par le pack pile.

#### **3-SPECIFICATIONS GENERALES**

Dans cette partie sont présentées les performances attendues du SWR-POWER METER F8KGL. Dans les paragraphes qui suivront seront présentées les spécifications de chacun des dispositifs, permettant de satisfaire les performances attendues du SWR POWER METER F8KGL.

# 3.1-Spécifications matérielles générales

• Le SWR POWER METER devra pouvoir être vendu en kit sous plusieurs formats différents :

Nom	Format	Ligne de mesure	Matériel	Etat
« SWR POWER METER F8KGL »	Entièrement monté	Ligne imprimée sur PCB	Monté, testé et calibré	Prêt à être utilisé
« SWR POWER METER F8KGLkit »	Entièrement en kit	Ligne imprimée sur PCB	PCB et composants actifs livrés sans boitier ni composants passifs	Matériel à monter par l'OM lui même A tester et calibrer par l'OM lui même
xWATT METER F8KGL	Calculateur monté	sans	Calculateur monté, calibré et testé	Prêt à être utilisé
xWATT METER F8KGLkit	Calculateur entièrement en kit	sans	Monté, testé et calibré	Matériel à monter par l'OM lui même A tester et calibrer par l'OM lui mêmee

- Le « SWR POWER METER F8KGL » et ses versions dérivées devront être robustes
- Le « SWR POWER METER F8KGL » et ses versions dérivées devront être convivial
- Le « SWR POWER METER F8KGL » et ses versions dérivées devront être sans bug
- Le « SWR POWER METER F8KGL kit » devra pouvoir être calibré par l'OM, avec les moyens de mesures suivants :
  - TRX HF, VHF, UHF de 0 à 500W (10%)
  - Wattmètre 500W
  - Charge fictive 500W
- Le « xWATT METER F8KGL kit » devra pouvoir être calibré par l'OM, avec les moyens de mesures suivants :
  - Générateur HF, VHF, UHF de -120 à 30dBm (10%)
  - μWattmètre

#### 3.2-Performances

# 3.2.1-SWR POWER METER F8KGL et SWR POWER METER F8KGL kit

Les versions « SWR POWER METER F8KGL » et « SWR POWER METER F8KGL kit » doivent répondre au même besoins de performances :

	min	typ	max	Unité
Paramètres radio				
Fréquence de fonctionnement	0		500	MHz
Puissance admissible	1		500	W
Impédance		50		Ω
Pertes en ligne insérées sous $50\Omega$			0,1	dB
Alimentation				
Alimentation externe	12	13,8	15	V
Alimentation pack pile	4,5		5,5	V
Autonomie sur pack pile <sup>(1)</sup>	24			h
Consommation (alimentation externe ou pack pile)			100	mA
Mesures				
Précision de la mesure	±10			%
ROS	1,1		$\infty$	
Mécanique				
Dimensions 155x80x100		mm		
Poids			1	kg
Connecteurs N ou PL				

<sup>(1)</sup> Avec un pack pile d'une capacité d'au moins 2500mAh

#### 3.2.2-xWATT METER F8KGL et xWATT METER F8KGL kit

Les versions « xWATT METER F8KGL » et « xWATT METER F8KGL kit » sont les versions les plus configurables par l'utilisateur.

Les versions « xWATT METER F8KGL » et « xWATT METER F8KGL kit » doivent répondre au même besoins de performances :

	min	typ	max	Unité
Paramètres radio				
Fréquence de fonctionnement	0		500	MHz

Puissance admissible	-120 30		dBm	
Impédance		50		Ω
Pertes en ligne insérées sous $50\Omega$	N/A			
Alimentation				
Alimentation externe	12	13,8	15	V
Alimentation pack pile	mentation pack pile N/A			
Autonomie sur pack pile <sup>(1)</sup> N/A				
Consommation (alimentation externe ou pack pile)			100	mA
Mesures				
Précision de la mesure	±10			%
ROS	OS 1,1 ∞		$\infty$	
Mécanique				
Dimensions	mm		mm	
Poids				kg
Connecteurs	SMA			

# 3.3-Spécifications logicielles générales

Dans la suite de ce document, et dans tous les fichiers associés au projet (code source, documentations, schéma, etc.), le logiciel ou le firmware désignera le programme.

Le logiciel devra être développé en assembleur, compte tenu de la simplicité des fonctions à intégrer.

Le logiciel ne devra pas comporter de bugs.

Un environnement de développement sous Linux sera privilégié, mais une compatibilité avec Windows devra être respecté.

Les outils de développement seront choisis parmi les outils sous licence GPL.

Le logiciel sera lui-même, placé sous licence GPL.

Le logiciel sera placé sous contrôle de version GIT.


# 3.4-Schéma bloc général

Le matériel du SWR POWER METER F8KGL est composé de 3 blocs :

- un bloc « ligne de mesure », dont la fonction est séparer le signal transmis du signal réfléchi.
- un bloc « calculateur », dont la fonction est de mesurer la puissance tranmise et réfléchi, et

de calculer le ROS

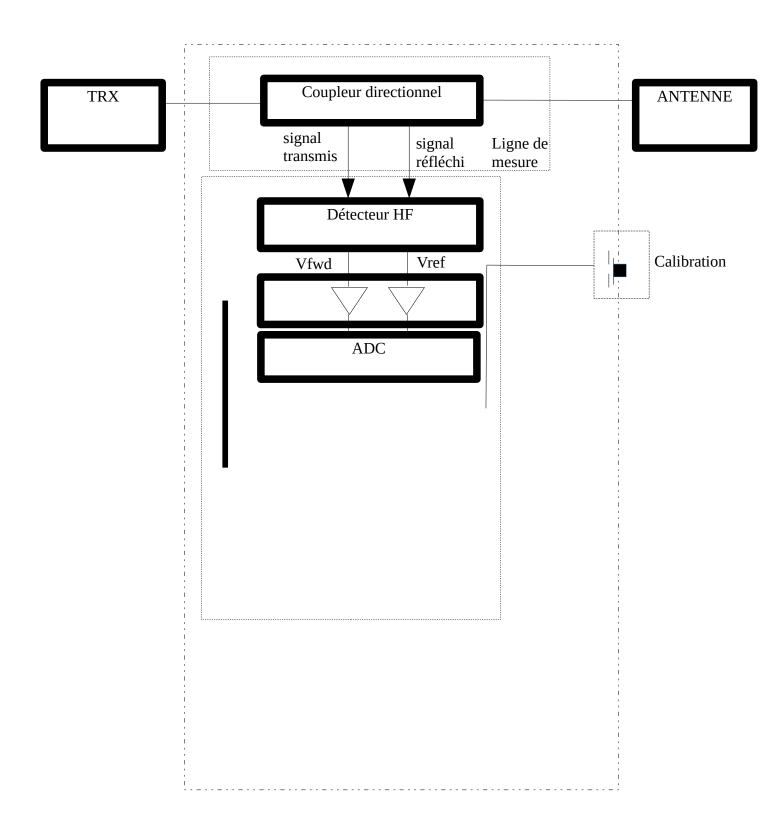- un bloc « afficheur », dont la fonction est d'afficher le résultat de la mesure, et le résultat du calcul
- un bloc « alimentation », dont la fonction est de réguler la tension d'alimentation



Le bloc « ligne de couplage » est composé d'un module :

• un coupleur directif, dont la fonction est de séparer le signal transmis et le signal réfléchi du signal se propageant sur la ligne de transmission TRX-Antenne. Il donne sur ses 2 sorties, une fraction des signaux transmis et réfléchis.

Le bloc « calculateur » est composé de 4 modules :

- un module « détecteur HF », dont la fonction est de redresser le signal. Il donne en sortie une tension dont la valeur est reliée à la puissance du signal d'entrée.
- Un module « AOP », dont la fonction est d'amplifier le signal. Il donne en sortie une tension dont la valeur est la valeur de tension d'entrée augmenté de son gain. Le gain de ce module est piloté par le MCU.
- Un module « ADC », dont la fonction est de convertir le signal en une valeur numérique sur 12 bits/
- Un module « EEP », dont la fonction est de stocker les données de calibration.
- Un module « MCU », dont la fonction est d'exécuter un programme informatique.

Le bloc « Afficheur » est composé d'un module :

 LCD 2 lignes/16 caractères, ou un LCD 4 lignes/16 caractères. Le choix est laissé à l'utilisateur.

Le bloc « Alimentation » est composé de tbd modules : tbd

# **4-SPECIFICATIONS MATERIELLES**

# 4.1-Technologie PCB

Tous les composants sont en CMS. Les composants passifs sont au format 1206 ou éventuellement 0805.

Le circuit imprimé sera en epoxy FR4, d'épaisseur 1,6mm, double face. La face du dessous sera exclusivement réservée au plan de masse.

Propriété	Valeur
Constante diélectrique	4,70 max, 4,35 à 500 MHz, 4,34 à 1 GHz
Facteur de pertes	0,02 à 1 MHz, 0,01 à 1 GHz
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Résistivité de surface (min)	$2 \times 10^{5}$
Résistivité volumique (min)	8×107 MΩ·cm
Épaisseur typique	1,25 à 2,54 mm
Rigidité	17 GPa
Coefficient de dilatation thermique	11 ppm/K (dans la direction des fibres)
Coefficient de dilatation thermique	15 ppm/K (dans la direction perpendiculaire aux fibres)
Conductivité thermique	0,3 W⋅m <sup>-1</sup> ⋅K <sup>-1</sup> (dans la direction des fibres)
Capacité calorifique	800 J·kg <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup>
Densité	de 1,80 à 1,90 kg·L <sup>-1</sup>

(Source Wikipedia)

# 4.2-Connecteurs

LCD	HE10
Programmateur MCU	HE10
Signal transmis et signal réfléchi	SMA à souder sur PCB (à préciser)
Alim	tbd
tbd	
tbd	
tbd	
tbd	

# 4.3-Interrupteur, sélectionneur de bande, reset/validation calibration

Interrupteur M/A pour le pack pile	tbd
Sélectionneur de bande	tbd
Calibration	Tbd

# 4.4-Coupleur directif

Le choix du coupleur directif est laissé au choix de l'utilisateur.

Le coupleur directif peut donc être implémenté de plusieurs façons différentes :

- Ligne imprimée
- Coupleur en cable coaxial semi-rigide RG405
- Coupleur professionnel du commerce
- Coupleur avec tore

La connectique HF est de type fiche « N », car elle présente les meilleurs qualités et performances radio.

Dans ce document, seuls la solution de coupleur « en ligne imprimée » et « en câble coaxial semirigide » est présenté.

# 4.4.1-Coupleur en ligne imprimée tdb


# 4.4.2-Coupleur en câble coaxial semi-rigide Tbd

#### 4.5-Détecteur HF
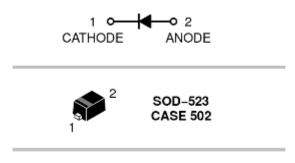
#### 4.5.1-Composants

Le détecteur HF est le classique détecteur HF à diode. Une étude de ce détecteur a permis de montrer que la tension de sortie et la puissance d'entrée était reliée par  $P(dBm) = \frac{1}{a} \log(V_{out} - b)$ 

La mesure de la BAT54XV2 a montré un gain légèrement plus élevé de 50MHz à 430MHz, raison pour laquelle cette diode a été choisie.



#### MARKING DIAGRAM




JV = Device Code M = Date Code\*

(Note: Microdot may be in either location)

= Pb-Free Package

\*Date Code orientation may vary depending upon manufacturing location.

# 4.5.2-Schéma de principe

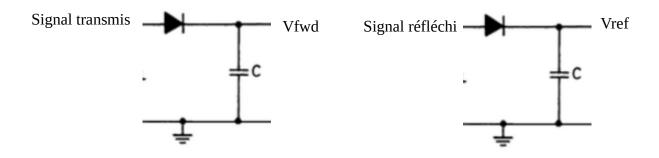

Les mesures ont été effectuée avec C=47nF/céramique/boîtier 1206.

#### 4.6-AOP

# 4.6.1-Composant

# 4.6.1.1-Potentiomètre digital

Le potentiomètre digital retenu est le AD5175, car il offre les spécifications suivantes :

- résistance nominale : 10kΩ
- résolution: 1024
- mémoire : 50 valeurs de résistances possible
- valeur de résistance contrôlé par bus I2C


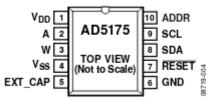


Figure 4. MSOP Pin Configuration
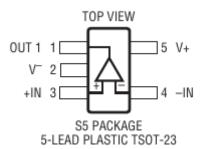
# 4.6.1.2-AOP faible bruit

Le choix s'est porté sur l'AOP LT1818, présentant les spécifications suivantes :

- alimentation asymétrique +5V
- $6nV/\sqrt{Hz}$  de niveau de bruit à l'entrée
- consommation = 9mA



# 4.6.2-Schéma de principe


La procédure de calibration du SWR POWER METER F8KGL consiste à régler le gain de la chaîne d'amplification.

En phase de calibration, le SWR POWER METER F8KGL affiche une puissance mesurée non calibrée. L'OM est alors invité à calibrer son appareil de mesure avec un TRX de puissance connue sur les entrées FWD et REF. L'appui successif sur le bouton poussoir « Calibration » corrige l'affichage pour atteindre la puissance désirée.

Cette correction est effectuée par le réglage du gain de la chaîne d'amplification. Ce réglage est contrôlé par le MCU. Le potentiomètre digital est le composant permettant le réglage du gain dans un montage non inverseur.

Sur la version V0.7 du SWR POWER METER F8KGL, une résistance de test de  $5,1k\Omega$  est prévue en remplacement éventuel du potentiomètre digital.

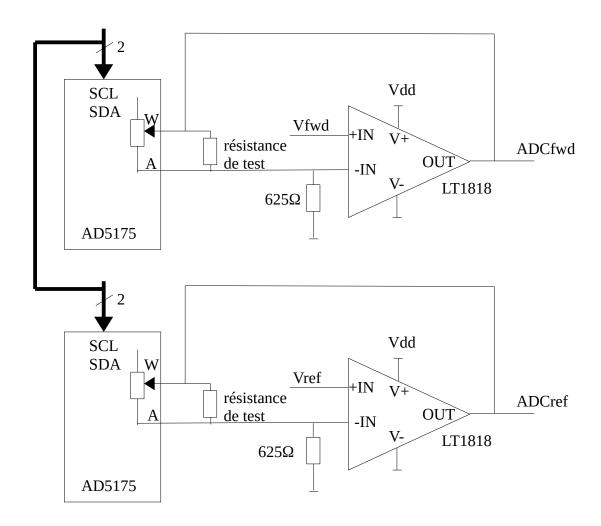Sur la version V1.0, et suivantes, cette résistance est supprimée.



# 4.6.2.1-AD5175

Pin	Fonction	Connection
Vdd(1)	Alimentation +	A découpler avec 100nF et 10μF
A(2)	Extrémité du potentiomètre	Voir schéma de principe
W(3)	Curseur du potentiomètre	Voir schéma de principe
Vss(4)	Alimentation -	Directe à GND
EXT_CAP(5)	Condensateur externe	Placer 1µF entre EXT_CAP et la masse
GND(6)	Masse	Directe à GND
RESET(7)	Reset	Directe à Vdd
SDA(8)	Bus I2C	Données du bus I2C
SCL(9)	Bus I2C	Horloge du bus I2C
ADDDR(10)	Adresse device	Pour l'AD5175 connecté au LT1818 de Vfwd, la pin ADDR sera tiré à VDD. L'adresse I2C du device est alors (0101100) <sub>2</sub> =0x2C Pour l'AD5175 connecté au LT1818 de Vref, la pin ADDR sera tiré à la masse. L'adresse I2C du device est alors (0101111) <sub>2</sub> =0x2F

# 4.6.2.2-LT1818

Pin	Fonction	Connection
OUT(1)	sortie	Voir schéma de principe
V-(2)	Alimentation -	masse
+IN(3)	Entrée non inverseur	Voir schéma de principe
-IN(4)	Entrée inverseur	Voir schéma de principe
V+(5)	Alimentation +	A découpler avec 100nF et 10μF

# **4.7-ADC**

# 4.7.1-Composant


L'ADC est le LTC2305, car il offre les spécifications suivantes :

• résolution : 12 bits

• temps de conversion : 1,3µs


• bus I2C

• 2 canaux analogiques

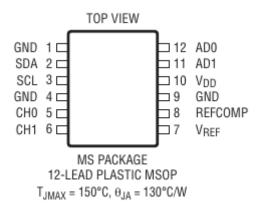
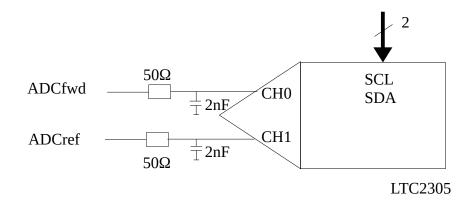
# 4.7.2-Schéma de principe

La période d'échantillonnage n'a pas de contraintes forte pour le « SWR Power Meter F8KGL » car les puissances crêtes varient peu à l'échelle du temps du PIC (4MHz). Le logiciel s'attachera à faire du polling sur les valeurs retournées par les ADC, aussi vite que possible. Les valeurs d'ADC seront récupérées sur un bus I2C (SDA,SCL)



Pin	Fonction	Connection
GND(1)	Alimentation -	A découpler avec 100nF et 10μF
SDA(2)	Extrémité du potentiomètre	Données du bus I2C
SCL(3)	Curseur du potentiomètre	Horloge du bus I2C
GND(4)	Alimentation -	masse
CH0(5)	Entrée analogique	Voir schéma de principe
CH1(6)	Entrée analogique	Voir schéma de principe
VREF(7)	Tension de référence 2,5V	Mettre 2,2µF à la masse
REFCOMP(8)	Sortie buffer Vref	Mettre 100nF et 10μF à la masse
GND(9)	Alimentation -	masse
VDD(10)	Alimentation +	A découpler avec 100nF et 10μF
AD1(11)	Adresse device	On imposera AD1=GND.

AD0(12)	Adresse device	On imposera AD0=GND.
---------	----------------	----------------------

#### 4.8-MCU

Le MCU devra être un microcontrôleur PIC, pour sa simplicité d'utilisation, sa faible consommation en énergie, sa fiabilité, et sa robustesse, et répondant aux besoins de la fonctionnalité du « calculateur ». De plus, la simplicité (apparente en première lecture) du programme à développer pour ce dispositif, appelle tout naturellement un composant simple et efficace.

## 4.8.1-Composant


	min	typ	max	Unité
Tension d'alimentation	4,5	5	5,5	V
Intensité			2	mA
Horloge		4		MHz
Taille mémoire				
Programme			8	ko
Entrées/Sortie				
Nombre d'I/O <sup>(1)</sup>	10			

<sup>(1)</sup> Nombre d'I/O:LCD (6), sélectionneur de bande(1), bus I2C (1+1), bouton « calibration » (1)

Le MCU est un microcontrôleur PIC 18F1320. Son choix a été guidé par les principales caractéristiques suivantes :

Taille de la flash	8K (@0x0)
Taille de l'EEPROM	256 octets (@0xf00000)
Taille de la RAM	256 octets (@0x80) – seuls 127 octets sont exploités
ADC	10 bits
Nb de canaux ADC	7
Oscillateur interne	31 kHz, 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz
Alimentation	Comprise entre 4,2V et 5,5V
GPIO	2x8 GPIO disponibles (multiplexés avec les entrées analogiques)

# 4.8.2-Schéma de principe

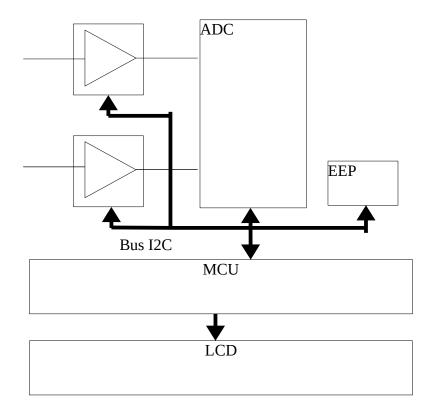

Le bus I2C est un bus informatique qui permet la communication entre un microcontrôleur et ses périphériques. Dans le cas du « SWR POWER METER F8KGL », la norme I2C a été choisie car c'est un bus série synchrone bidirectionnel et half-duplex.

Pin	Fonction	Connection
MCLR/VPP/RA5		Non connecté
OSC1/CLK1/RA7		Non connecté
OSC0/CLK0/RA6		Non connecté
RA0	Bus I2C	Horloge du bus I2C (SCL). Placer une pullup de $10k\Omega$
RA1	Bus I2C	Données du bus I2C (SDA). Placer une pullup de $10k\Omega$
RA2	Calibration « + »	Bouton poussoir
RA3	Calibration « - »	Bouton poussoir
RA4	Changement de bande de fréquence	Bouton poussoir
RA5		Non connecté
RA6		Non connecté

RA7		Non connecté
RB0	LCD	RS
RB1	LCD	E
RB2		Ne pas utiliser
RB3		Ne pas utiliser
RB4	LCD	D4
RB5	LCD	D5
RB6	LCD	D6
RB7	LCD	D7
VSS	Alimentation -	masse
VDD	Alimentation +	A découpler avec 100nF et 10μF

#### 4.9-LCD

A des fins de facilité d'approvisionnement, et pour des raisons de coût, le LCD est choisi parmi les standards industriels les plus courants.

2 versions de LCD devront être implémentées :

LCD 2 lignes – 16 caractères – contrôleur type Hitachi HD44780

LCD 4 lignes – 16 caractères - tbd

# 4.9.1-LCD 2 lignes - 16 caractères - contrôleur Hitachi HD44780

#### (Source Wikipedia)

*Le LCD utilisé dispose d'un contrôleur* HD44780. C'est un contrôleur standard permettant de piloter un dispositif d'affichage par cristaux liquides.

Un module HD44780 comporte 16 bornes (dont les 2 dernières sont optionnelles si l'écran piloté ne dispose pas d'un rétroéclairage).

En « mode 4 bits », on n'utilise que les broches D4 à D7 (les broches D0 à D3 doivent être connectées à la masse.

L'octet de données est envoyé (ou lu) en 2 fois :

- d'abord les 4 bits de poids fort, par une première validation sur la broche E.
- puis les 4 bits de poids faible, par une seconde validation sur la broche E

]	Borne	Symbole	Type	Fonction
	1	Vss ou V0	Alim	Masse 0V
	2	Vcc ou Vdd	Alim	Alimentation générale 5V
	3	Vee	Alim	Alimentation du panneau LCD (Contraste des caractères : Vee = 0 → Caractères invisibles, Vee = Vcc → Contraste

			maximum )
4	RS	Entrée	RS = 1 → Sélection du registre de données  RS = 0 et R/W = 0 → Sélection du registre d'instruction  RS = 0 et R/W = 1 → Sélection du drapeau BUSY et du compteur d'adresse
5	R/W	Entrée	$R/W = 0 \rightarrow Mode$ écriture $R/W = 1 \rightarrow Mode$ lecture
6	E	Entrée	Entrée de validation  Les entrées RS et R/W sont lues sur le front montant, et le bus de données est lu sur le front descendant.
7	D0	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°0 (LSB)
8	D1	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°1
9	D2	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°2
10	D3	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°3
11	D4	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°4
12	D5	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°5
13	D6	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°6
14	D7	Entrée/Sortie	Bus de données, bit n°7 (MSB)
15	A	Alim	Anode du système de rétro-éclairage (à alimenter en 5V à travers une résistance de 50 à $100\Omega$ pour limiter le courant à $100\text{mA}$ )
16	K	Alim	Cathode du système de rétro-éclairage (masse)

# 4.9.2-LCD 4 lignes – 16 caractères Tbd

# 4.10-EEP


# **4.10.1-Composant**

Conformément au document « SWR POWER METER F8KGL Principe de calibration.pdf », l'EEProm choisie a pour référence : 24AA256. Elle offre les spécifications suivantes :

V<sub>dd</sub> = 5Vbus I2C

• densité: 256kbits (32768bytes)

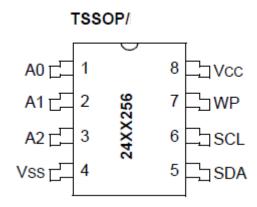- Fréquence de la clock : 400kHzRétention des données : 200 ans
- Près de 1 million de fois ré-inscriptibles



# 4.10.2-Schéma de principe

Pin	Fonction	Connection
A0(1)	Adresse (bit 0)	On imposera A0=GND.
A1(2)	Adresse (bit 1)	On imposera A1=GND.
A2(3)	Adresse (bit 2)	On imposera A2=GND.
Vss(4)	Alimentation -	masse
SDA(5)	Bus I2C	Données du bus I2C
SCL(6)	Bus I2C	Données du bus I2C
WP(7)	Write Protect	On imposera WP=GND (protection désactivée)
Vcc(8)	Alimentation +	Mettre 100nF et 10μF à la masse

# 4.11-Régulateur d'alimentation

Le format de pile le plus courant, et le plus adapté a priori au SWR POWER METER est un pack pile LR6.

Format	Fabricant	Dimension	Tension	Capacité (mAh)	type
--------	-----------	-----------	---------	-------------------	------

LR6(AA)	Duracell	50mm x	1,5V	2700	alcaline
		14,2mm			

En toute rigueur, la relation entre capacité de la pile, et temps de décharge en fonction de la charge, n'est pas linéaire. (<a href="www.hackerschicken.eu/www/electric/piles.pdf">www.hackerschicken.eu/www/electric/piles.pdf</a>)

D'après les données trouvées sur <a href="http://data.energizer.com/">http://data.energizer.com/</a>, on peut estimer que pour un fonctionnement de 24H (§3.1.1), le SWR POWER METER ne doit pas consommer plus de 100mA.

A des fins de facilité d'approvisionnement, et pour limiter les coûts, le régulateur d'alimentation devra fournir une tension de 5V.

	min	typ	max	unité		
Spécifications d'entrée						
Tension d'entrée alimentation externe	12	13,8	15	V		
Tension d'entrée pack pile	4,5	5	5,5	V		
Intensité d'entrée <sup>(1)</sup>			100	mA		
Spécifications de sorties						
Tension de sortie	4,5		5,5	V		
Intensité de sortie <sup>(3)</sup>			100	mA		
Pack pile	4 piles 1,5V LR6 (capacité min = 2500mAh)					
Priorité alimentation	Alimentation externe 13,8V prioritaire sur le pack pile <sup>(2)</sup>					

<sup>(1)</sup>Intensité maximum délivrable par l'alimentation ou le pack pile. Valeur justifiée par le §3.2.1 pour obtenir une autonomie de 24H (capacité du pack pile de 2500mAh), et reportée dans le §3.1.1

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>Dans le cas où l'interrupteur est placé sur la position ON, et que l'alimentation externe est également branchée (afin de ne pas consommer inutilement sur le pack pile)

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>Intensité maximum délivrable par le régulateur d'alimentation. Il convient dès lors de préciser que la consommation totale maximum du SWR POWER METER, hors régulation, ne devra pas dépasser 100mA.

#### 5-SPECIFICATIONS LOGICIELLES

#### 5.1-Généralités

Le logiciel est développé sous Linux (Debian 10).

#### 5.1.1-Firmware

5 firmwares seront généres :

-Firmware de test : « swr\_power\_meter\_f8kgl-Vn.m.TEST.hex » pour les versions matériel « SWR POWER METER » et « xWATT POWER METER ».

Le firmware de « test » est un firmware pouvant fonctionner à la fois pour le « SWR POWER METER F8KGL » et pour le « xWATT METER F8KGL ». Les versions matériel en kit doivent également être couvertes.

Son utilisation doit permettre:

- Valider l'architecture HW choisie à l'aide d'une campagne de test sur le prototype. Cette campagne de test est appelée « test de validation »
- Valider la fabrication et le montage d'un « SWR POWER METER F8KGL » et « xWATT METER F8KGL » à l'aide d'une campagne de test appelée « test de production »

-Firmware de calibration : « swr\_power\_meter\_f8kgl-Vn.m.CALIBRATION.hex » et « xwatt\_meter\_f8kgl-Vn.m.CALIBRATION.hex » pour les versions matériel « SWR POWER METER » et « xWATT POWER METER » respectivement.

-Firmware opérationnel : « swr\_power\_meter\_f8kgl-Vn.m.hex » et « xwatt\_meter\_f8kgl-Vn.m.hex » pour les versions matériel « SWR POWER METER » et « xWATT POWER METER » respectivement.

Un 6ème firmware est également généré pour des tests fonctionnels sous GPSIM. Il a pour nom « « swr\_power\_meter\_f8kgl-Vn.m.SIMU.hex »

#### 5.1.2-Versions

n : correspond à une version majeure.m : correspond à une version mineure.

Version	Etat logiciel	Etat matériel	Remarques
V0.5	Mode test implémenté et validé en simulation	PIC implémenté	ADC interne du PIC
V0.6	N/A	MAX11100 et MAX624 implémenté	
V0.7	Lecture des ADC, et pilotage de l'AOP implémenté et validé dans le firmware de test	LTC2305, AD5175, LT1818 implémenté au schéma	Pas de PCB
V0.8	Firmware de test implémenté et validé en simulation	EEP ajoutée au schéma PCB routé	Prototype
V1.0 et dérivées V1.m	Firmware test et calibration validé en simulation et sur cible matérielle Firmware opérationnel implémenté et validé en simulation		
V2.0 et dérivées V2.m	Firmware opérationnel validé sur cible matériel		

#### Pour le logiciel:

- l'état « implémenté » signifie que le code source est développé
- l'état « validé » signifie que le firmware a passé la campagne de test défini dans le cahier de test.

#### Pour le matériel :

- l'état « implémenté » signifie que le schéma et le PCB est développé
- l'état « validé » signifie que le firmware a passé la campagne de test défini dans le cahier de test.

La version V0.7 est une version de simulation sous gpsim.

La version V0.7 a les restrictions suivantes, et ne feront pas l'objet de corrections ou d'évolutions :

- la simulation ne tient pas compte du temps de conversion nécessaire à l'ADC
- la 1ère trame I2C du PIC vers ses esclaves provoquent un NACK
- la tension d'entrée de la simulation ne peut pas être mise à jour à la volée (il faut relancer la simulation)

- la tension en mV affichée par LCD est erronée
- la version V0.7 ne comporte pas de PCB

Elles seront corrigées pour les versions de firmware >0.8.

La version V0.8 est une version de prototype pour le logiciel et le matériel :

La version V0.8 a les restrictions uviantes, et ne feront pas l'objet de corrections ou d'évolutions :

• elle ne comporte d'applicatif de calibration, ni d'applicatif opérationnel.

La version V1.0 est la version de production pour le matériel.


La version V2.0 est la version de production pour le logiciel.

# **5.1.3-Conventions de nommage**

La convention de nommage dans le code source respectera la norme suivante :

type	Convention de nommage	Explication
Fonction	f_ <nom_du_composant_adressé>_<fonction></fonction></nom_du_composant_adressé>	Commence par « f_ » <nom_du_dispositif_adressé> correspond au composant concerné par la fonction <fonction> correspond à un résumé de la fonctionnalité développé dans cette fonction</fonction></nom_du_dispositif_adressé>
Variable	v_ <nom_du_composant_adressé>_<fonction></fonction></nom_du_composant_adressé>	Commence par « v_ » <nom_du_composant_adressé> correspond au composant concerné par la variable <fonction> correspond à un résumé de la fonctionnalité développé dans cette variable</fonction></nom_du_composant_adressé>

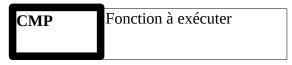Dans les spécifications logicielles qui suivent, le lecteur est invité à adopté la convention suivante :





- « CMP » représente le composant concerné la fonction. Il désigne un bloc du schéma bloc général du §3.4
- « Fonction à exécuter » représente la fonctionnalité à exécuter.
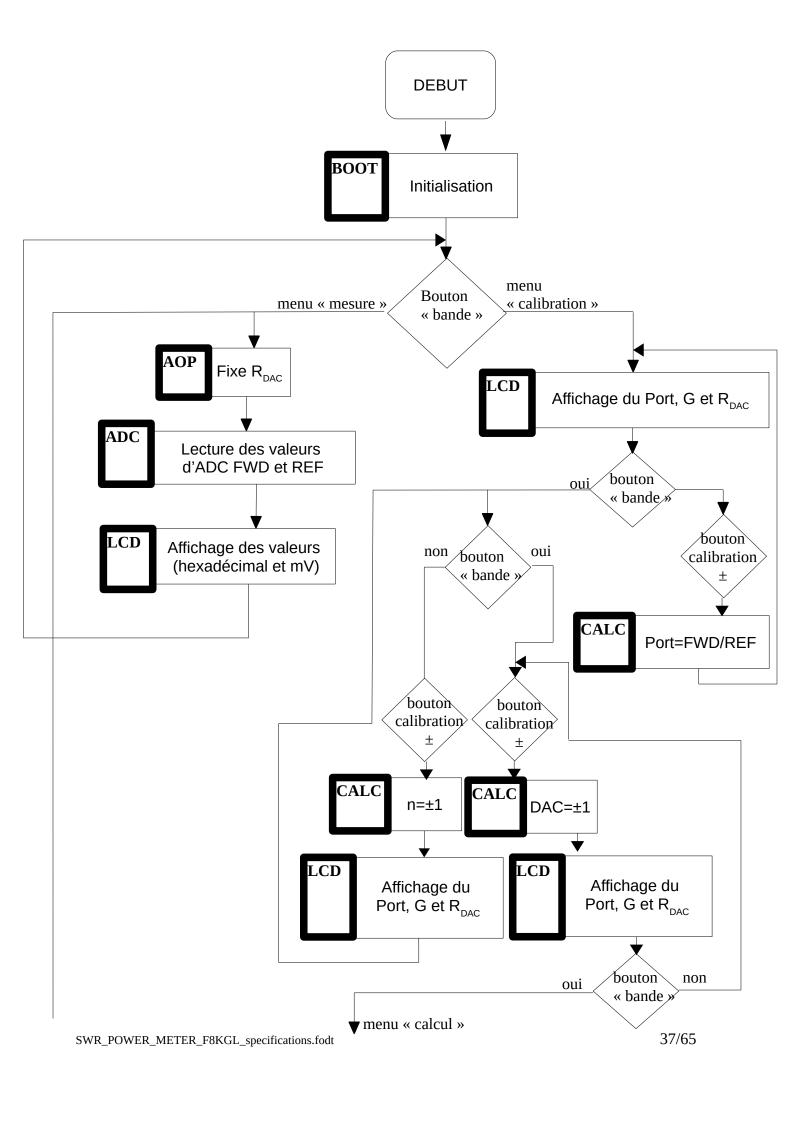
# 5.2- Firmware de « TEST »

Il doit implémenter les fonctionnalités :


- Initialisation des modules
- Fixer le gain du module AOP
- Lecture de ADCfwd, et ADCref
- Affichage de ADCfwd et ADCref (valeur ADC brute en hexadécimal, et valeur calibrée de la tension en mV à l'entrée du module « AOP »)
- Dans un log, enregistrer des timestamp, les trames I2C ACK, et NACK, enregistrer les cas d'erreur du PIC (reboot, Vdd low, PIC stack overflow, etc.)
- Tester le LCD
- Mesure du niveau de bruit à l'entrée de l'ADC



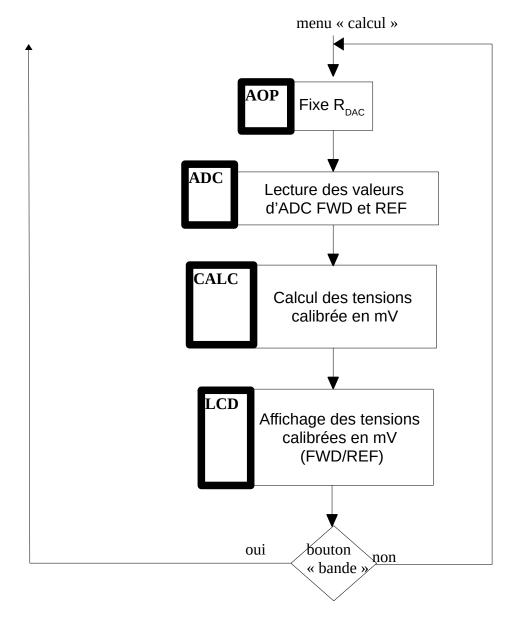


Le bouton « Bande » permet de choisir entre le « menu mesure », le « menu calibration » et le menu « calcul ». Dans le menu « calibration », le bouton bande scrute les 3 paramètres : Port, G, DAC. Les 3 paramètres sont alors réglables à l'aide d'un bouton « Calibration + », et « calibration - » qui incrémente (respectivement décrémente) leurs valeurs.

## 5.3-Firmware de « CALIBRATION »

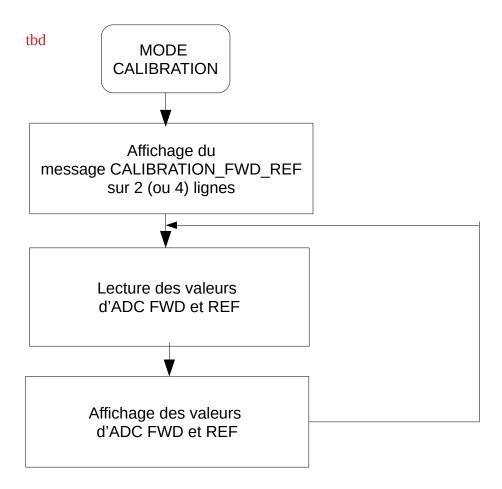

# **5.4-Firmware « OPERATIONNEL »**

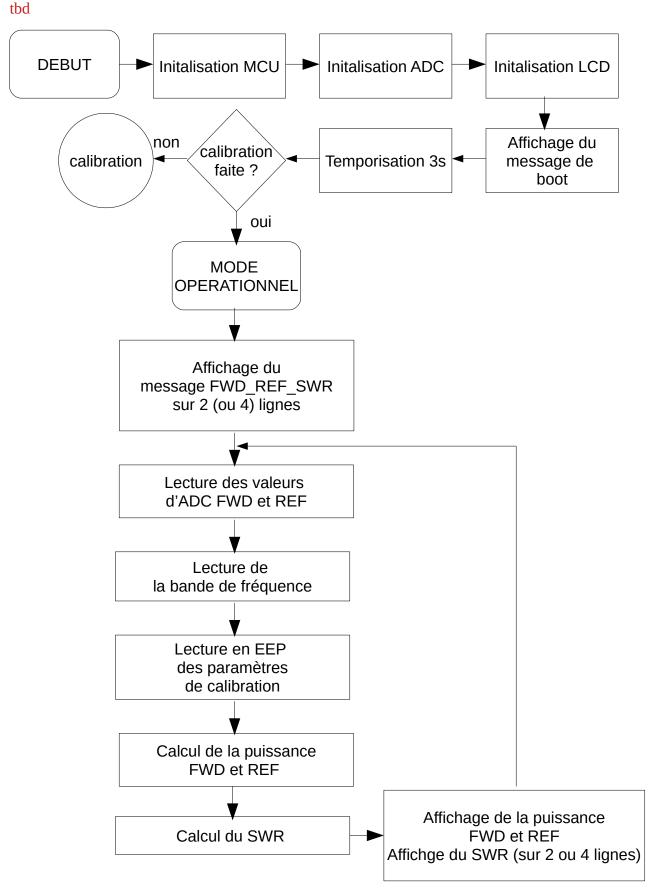

# 5.5-Firmware de simulation

Ce firmware est à unique but de simulation sous GPSIM. Il doit se rapprocher au maximum des versions dont la cible sera matériel.

# **5.6-Spécifications des composants logiciels**

Composant	Nom	Application	Fonction
воот	Initialisation	TEST	Entrée : aucun
		CALIBRATION OPÉRATIONNEL	Sorties :aucun
		OPERATIONNEL	Traitements :
			Initialisation des composants  Affichage du message de boot  Temporisation 3s
			Par défaut, on rentre dans le menu « mesure » après la phase d'initialisation
			Contraintes : sans
LCD	Affichage du message de boot	TEST CALIBRATION OPÉRATIONNEL	Entrée :  • nb de lignes du LCD  • version Vn.m correspondant à la version du logiciel chargée dans la mémoire du microcontrôleur (ou MCU).
			Sorties : LCD
			Traitements :  • Pour le SWR POWER METER, quelque soit le firmware (test, calibration ou opérationnel)  S WR - P O WE R m e t e r  LCD 2 lignes-16 caractères  F 8 K G L V n . m

				S	WR	-	P	О	W	E	3	m	ı e	t	e	r		
				F	8 K	G	L							V	n		m	
			• Pour le xWATT N	METI	ER, e	t po	ur l	les	firr	nwa	ires	de	cali	ibra	itio	n et	opérationnel	
				F	8 K	W		Т	Т	]	n e	t	e	+	n	•	LCD 2 lignes-16 car	actères
					X	W	A	Т	Т	]	n e	t	e	r			LCD 4 lignes-16 car	actères
				Г	8 K	C	T							7.7	n			acteres
														V	П	•	m	
MICC	m · ·	TIP OT	Contraintes : respecter le	es tim	ıngs	au I	ال	υ										
MISC	Temporisation	TEST CALIBRATION	Entrée : temps en s															
		OPÉRATIONNEL	Sortie : aucune															
			Traitements : temporisat	ion														
AOP	Table des	TEST	Entrée : aucune															
	commandes de l'AD5175	CALIBRATION OPÉRATIONNEL	Sortie :															
	1 11001/0	OI LIGHTON THE	Nom			CD	E(3	3:0)								Op	pération	
			WRITE_RDAC			0x1										Ec	rit le contenu du registre	R <sub>DAC</sub>
			Traitements:															
			Contraintes : Pas d'espace mémoire alloué pour cette table															

AOP	Fixer R <sub>DAC</sub>	TEST CALIBRATION OPÉRATIONNEL	Sortie: Traiten 1.	Table des comm DAC(9:0) Port FWD ou R	EF ume I2C et l	'envoyer	x2F (voie R	EF)						
				3. calculer data	a0									
			data0	6		4	2	2	1	0				
			$\begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}$	0	5 CDF(3:(		3 RDAC	2	DAC(9					
			0   0   CDE(3:0)=WRITE_RDAC   DAC(9:8)   4. calculer data1											
			data1	C		4	2		1	0				
			DAC(	6 7:0)	5	4	3	2	1	0				
			`	5. Envoyer cet 6. S'il y a eu u			, data0, data	1) sur le bus	I2C					
			Contra	intes : sans										
ADC	Lecture des valeurs ADC FWD et REF	TEST CALIBRATION OPÉRATIONNEL		: Voie FWD ou R bits de configur		C2305 (UN	I=0, SLP=0)	)						
			Sorties	: ADCfwd et Al	DCref retou	rnée par l'A	DC							
			Traitements:  1. Préparer une trame I2C  1. Adresse = 0x08 - R/W=0  2. Pour le port FWD : S/D=1, O/S=0 – Pour le port REF : S/D=1, O/S=1											

			3.	Calculer data									
			data										
			7	6	5	4	3	2	1	0			
			S/D	O/S	0	0	UNI	SLP	0	0			
			3. S'il 4. Prép 1. 5. Env 6. Lire 7. Déc 8. Con	y a eu un NA parer une tran Adresse = 0x oyer cette tra 2 octets sur aler de 4 bits npensation de	ACK: tbd ne I2C 08 – R/W me (Adre le bus I2C à droite l	/=1 esse, R/W) su C e résultat de de l'AOP (2,0		= ADC & 0x	¢7FF				
CALC	Calcul des tensions calibrées et de ADCfwd/ADCref	TEST	Entrée :  • valeur d'ADC des ports FWD ou REF  • n : gain de l'AOP en puissance de 2										
			<ul> <li>Sortie :</li> <li>Partie entière de la tension calibrée (V) au format ASCII</li> <li>Position de la virgule en partant du dernier digit à droite (p) ex : p=3 : 1.234mV</li> <li>Partie décimale de la tension calibrée (d) au format ASCII</li> </ul>										
			Traitements	5:									
						Valeu 12 bit	r de l'ADC su s ▼	r					
				Port FWD _ ou REF	CA		erche en EEP d nu à afficher						
							Content EEP	ıu					

			Contrainte	n —	C	alcul de l alcul de l alcul de l	a positio	n de la v	rirgule (¡ e (d)	))			
CALC	Recherche en EEP du contenu à	TEST	Entrées : Valeur d'	ADC									
	afficher							LSb					
			Sorties : EEP : con	ntenu de l'EE	à affiche	r (valeur	sur 12 bi	its)					
			Traitements: tbd  1. Calculer l'adresse à consulter en EEPROM: Addr = ADC x 12/8 2. lire en EEP à l'adresse Addr et le stocker dans EEP_MSB 3. lire l'octet @Addr+1 et le stocker dans EEP_LSB 4. Si ADC <sub>LSb</sub> = 0: EEP = ((EEP_MSB décalé à gauche de 4)&0xFF0)   ( EEP_LSB décalé à droite de 4) Si ADC <sub>LSb</sub> = 1: EEP = ((EEP_MSB décalé à gauche de 8)&0xF00)   ( EEP_LSB )										
				ou 1. EEP_MSB = ADC_MSB 2. EEP_LSB=ADC_LSB									

			Contraintes :										
CALC	Calcul de la partie entière (V)	TEST	• EEP : contenu de l'	ELL Content de l'Ell d'uniferer (vareur sur 12 sus)									
			Sortie : V = Partie entière o	le EEP									
			Traitements:										
			V = (contenu de l'E	EP à afficher) décalé à droite de 1	1								
			Contraintes										
CALC	Calcul de la position de la virgule	TEST	Entrée :										
			• n : Gain en puissance de 2										
	viiguic			Sortie : p : position de la virgule									
			Traitements $p = n$										
			n (puissance de 2)	Position de la virgule (p)									
			0	0	0 chiffre après la virgule								
			1	1	1 chiffre après la virgule abc∙d								
			2	2	2 chiffre après la virgule abc∙de								
			3	3	3 chiffre après la virgule abc∙def								
			4	4	4 chiffre après la virgule abc.defg								

			Contraintes:												
CALC	Calcul de la partie décimale	TEST	• n : Gain	ontenu de l'EEP à afficher en puissance de 2	(valeur sur 12 bits)										
			Sortie : d : parti	e décimale											
			Traitements:  1. calcul de	u pas suivant le tableau :											
			n pas												
			0 0												
			1 500												
			2 250												
			3 125												
			4 625												
			2. Calcul d	2. Calcul de la partie décimale : $d=n \times pas$											
			G (puissance de	e 2) Précision	Conditions	Partie décimale (d)									
			0	1mV (1/2°)	N/A	0x0000									
			1	0,5mV (1/2 <sup>1</sup> )	Contenu = $(xxxxxxxx0)_2$	0x00									
					Contenu = $(xxxxxxx1)_2$	0x05									
			2	0,25mV (1/2 <sup>2</sup> )	Contenu = $(xxxxxx00)_2$	0x00									
					Contenu = $(xxxxxx01)_2$	0x19									
					Contenu = $(xxxxxx10)_2$	0x32									
					Contenu = $(xxxxxx11)_2$	0x4B									
			3	0,125mV (1/2 <sup>3</sup> )	Contenu = $(xxxxx000)_2$	0x00									
					Contenu = $(xxxxx001)_2$	0x7D									

					Contenu = $(xxxxx010)_2$	0xFA
					Contenu = $(xxxxx011)_2$	0x177
					Contenu = $(xxxxx100)_2$	0x1F4
					Contenu = $(xxxxx101)_2$	0x271
					Contenu = $(xxxxx110)_2$	0x2EE
					Contenu = $(xxxxx111)_2$	0x36B
			4	62,5μV (1/2 <sup>4</sup> )	Contenu = $(xxxx0000)_2$	0x0000
					Contenu = $(xxxx0001)_2$	0x0271
					Contenu = $(xxxx0011)_2$	0x0753
					Contenu = $(xxxx1110)_2$	0x222E
					Contenu = $(xxxx1111)_2$	0x249F
			Contraintes :			
LCD	Affichage des	TEST	Entrée : valeurs d'AD	C de la voie FWD e	et de la voie REF	
	valeurs		Sorties : LCD			
	(hexadécimal et mV		Traitement : Affichage	e des tensions en en	trée de l'ADC	
					écimale en ASCII brute	
			ADCfwd -	Conv	ersion ASCII ADCref	Affichage des valeurs

			2. Convertir la vale	ur d'ADC hexadécimale en mV						
			ADCfwd → ADCref →	LCD Conversion BCD Affichage des valeurs						
			Contraintes :							
LCD	Conversion ASCII	TEST	Entrée : valeurs d'ADC	de la voie FWD et de la voie REF						
	Conversion BCD		Sorties : valeurs converties en ASCII et/ou BCD							
				ont codées sur 12 bits et la tension pleine échelle vaut 4,096V. L'ADC re- e échelle [0;4,096V] par pas de 1mV.						
			ADC(hexa) sur 12 bits	Tension en mV						
			0x0000	0						
			0x0001	1						
			0x0002	2						
			0x7FD	2045						
			0x7FE	2046						
			0x7FF	2047						
			(0000) <sub>16</sub> =(303030) 2. Convertir une va	leur hexadécimale en caractères ASCII : 030) <sub>ASCII</sub> - (0001) <sub>16</sub> =(30303031) <sub>ASCII</sub> (07FF) <sub>16</sub> =(30374646) <sub>ASCII</sub> leur hexadécimale en une valeur BCD : tbd : nombre à virgule ? ochip.com/forums/m322713.aspx						

LCD	Affichage des valeurs	TEST	Entrée : valeurs d'ADC de la voie FWD et de la voie REF en ASCII ou BCD  Sorties : LCD  Traitements :
	valeurs		
			Traitements:
			$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
			$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
			« FWD » : chaîne de caractère fixe, indiquant que la ligne 1 du LCD est dédié au port FWD uuuu : correspond à la valeur de l'ADC du port FWD en hexadécimal vvvv : correspond à la tension calculée à partir de la valeur de l'ADC sur le port FWD en mV « REF » : chaîne de caractère fixe, indiquant que la ligne 1 du LCD est dédié au port REF xxxx : correspond à la valeur de l'ADC du port REF en hexadécimal yyyy : correspond à la tension calculée à partir de la valeur de l'ADC par le PIC sur le port REF en mV « h » : caractère symbolisant l'unité de la mesure de l'ADC (hexadécimal) « mV » : chaîne de caractère indiquant l'unité de la mesure de la tension (mV)
			Contraintes:
LCD	Affichage de G et	TEST	Entrées : Port
	$R_{ m DAC}$		Sorties:
			Traitements:

		« n » : correspond à la puis « xxx » : correspond à la v « FWD » ou « REF » clign Contraintes :	F R	W I E I ce c	D (CF) (CF) (CF) (CF) (CF) (CF) (CF) (CF)	Сар	n n in ()	pou uée	D . D .	A CA CO	C = C = PV	pour	x 2 x 2 ou	x l RE	h h EF) ie FWD ou REF)
LCD	Affichage des tensions calibrées en mV (FWD/REF)	Entrées : Pour chaque port (FW et R	es er	le	ces et d						a va	hleu	r d'.	AC	OC hexadécimale en mV

			F W D m V
CALC	Port=FWD/REF	TEST	Entrées : Port Sorties : Port
			Traitements : Changer de port
			Contraintes :
			5.3.3-Firmware de « calibration » tbc  En mode « calibration », le « SWR-POWER METER F8KGL » affiche :

Pendant 5s
CALIBRATION ICD 2 lignes 16 carget
LCD 2 lignes-16 caract
Duic
Puis
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
CALIBRATION ICDA lignes 16 carrest
LCD 4 lignes-16 caract
F   W   D   =   x   x   x   x
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Pour effectuer la calibration dans les 3 bandes (HF, VHF, UHF), et sur une plage de puissance de 0
100W, l'utilisateur sera amené à interagir avec le SWR POWER METER afin de valider la
sauvegarde des valeurs de calibration.
Un outil logiciel, appelé SWR_POWER_METER_calibrateur, permettra à l'utilisateur de générer u
fichier de calibration (voir § 3.7), à télécharger dans la mémoire du MCU.
« xxxx » correspond à la mesure de calibration à reporter dans l'outil de calibration
« yyyy » correspond à la mesure de calibration à reporter dans l'outil de calibration
« aaaa » correspond à la valeur de l'ADC sur le port transmis
« bbbb » correspond à la valeur de l'ADC sur le port réfléchi
5.3.4-Firmware « opérationnel »
tbc>

Le mode « opérationnel » correspond au mode de fonctionnement conventionnel du « SWR POWER METER F8KGL ». C'est ce mode de fonctionnement qui permet la mesure des puissances transmises, réfléchie, et du ROS.
En mode opérationnel le « SWR-POWER METER F8KGL » affiche :
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
F       W       D       a       a       a       W       LCD 4 lignes-16 caractères         R       E       F       b       b       b       W         S       W       R       c       c       c       !       <
« aaa » correspond à la mesure de la puissance transmise en W « bbb » correspond à la mesure de la puissance réfléchie en W « c.cc » correspond à la mesure du ROS. 2 points d'exclamation clignotant s'affichent « !! » si le ROS>2


## 5.7-Compléments

#### 5.7.1-EEP

#### 5.7.1.1-Initialisation

Il n'y a rien à faire pour initialiser l'EEP 24AA256.
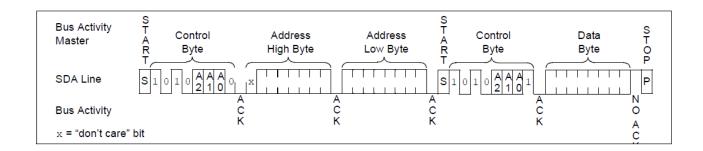
## 5.7.1.2-Lecture d'une valeur d'ADC en EEP



L'adresse du device est :  $(1010000)_2=0x50$ 

## 5.7.2-Composant ADC

Le LTC2305 possède 4 bits de commande.

S/D 0/S	Χ	Χ	UNI	SLP
---------	---	---	-----	-----

S/D = SINGLE-ENDED/DIFFERENTIAL BIT

 $O/S = ODD/\overline{SIGN}$  BIT

UNI = UNIPOLAR/BIPOLAR BIT

SLP = SLEEP MODE BIT

Dans tous les cas de figures d'utilisation du LTC2305, il faut avoir : UNI=0 et SLP=0.

## 5.7.2.1-Initialisation ADC

Il n'y a rien à faire pour initialiser le LTC2305.


## 5.7.2.2-Lecture des valeurs ADC Fwd et REF

## 5.7.2.2.1-Lecture ADC FWD


1. Trame Write

S/D	0/\$	CH0	CH1
0	0	+	-
0	1	_	+
1	0	+	
1	1		+

UNI=0 SLP=0

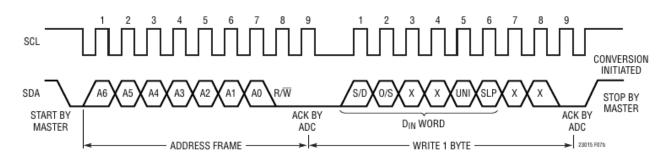

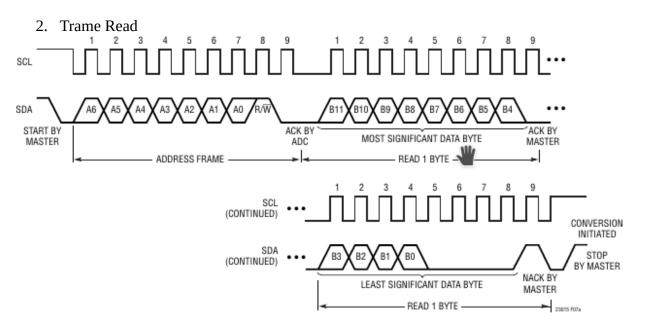A l'issue de cette trame, la conversion est initialisée. Typiquement, elle met 1,3μs (max 1,6μs) Pendant la conversion, le LTC2305 répond NACK au trames I2C.




## 5.7.2.2.Lecture ADC REF

## 1. Trame Write

L'adresse du device est (0001000)<sub>2</sub>=0x08


S/D	0/\$	CH0	CH1
0	0	+	-
0	1	-	+
1	0	+	
1	1		+

UNI=0 SLP=0

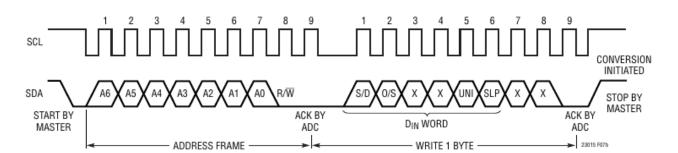

A l'issue de cette trame, la conversion est initialisée. Typiquement, elle met  $1,3\mu$ s (max  $1,6\mu$ s) Pendant la conversion, le LTC2305 répond NACK au trames I2C.

## 2. Trame Read

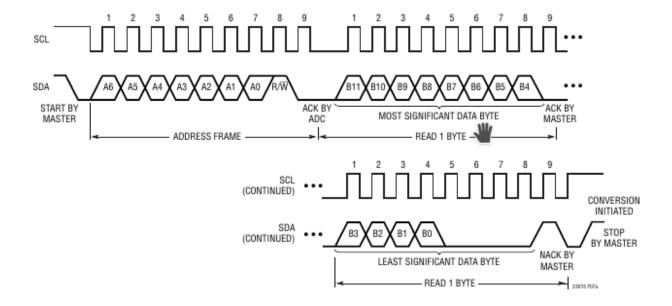

## 5.7.3-Composant AOP


## 5.7.3.1-Initialisation

Il n'y a rien à faire pour initialiser l'AD5175.

## 5.7.3.2-Fixer la valeur de RDAC

Trame I2C Write
 L'adresse I2C du composant AOP du port fwd est 0x2C.
 L'adresse I2C du composant AOP du port ref est 0x2F.

Command	Con	nman	d[DB	13:DB10]	Data[DB9:DB0]1										
Number	C3	C2	C1	Co	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Operation
0	0	0	0	0	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	NOP: do nothing.
1	0	0	0	1	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D	Write contents of serial register data to RDAC.
2	0	0	1	0	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Read contents of RDAC wiper register.
3	0	0	1	1	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Store wiper setting: store RDAC setting to 50-TP.
4	0	1	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Software reset: refresh RDAC with the last 50-TP memory stored value.
5 <sup>2</sup>	0	1	0	1	Х	Х	Х	Х	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Read contents of 50-TP from the SDO output in the next frame.
6	0	1	1	0	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Read address of the last 50-TP programmed memory location.
7 <sup>3</sup>	0	1	1	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	D1	D0	Write contents of the serial register data to the control register.
8	1	0	0	0	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Read contents of the control register.
9	1	0	0	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	D0	Software shutdown. D0 = 0; normal mode. D0 = 1; shutdown mode.

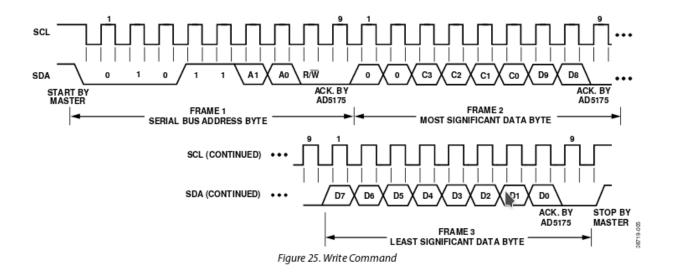

# 5.7.4-Plan d'adressage I2C

Composant	Adresse
EEP	0x80
AOP fwd	0x2C
AOP ref	0x2F
ADC	0x08

## 5.7.5-Log

Le firmware de test doit être pourvu d'une fonctionnalité de trace. Cette fonctionnalité doit tracer :

- les aspects protocolaires des trames I2C échangées
- des performances de timing des algorithmes
- les registres d'erreur du PIC

Les traces sont stockées dans l'EEP du PIC dans un buffer circulaire de 240 octets. Chaque trace possède une longueur fixe de 8 octets sous la forme :

Octet7	Octet6	Octet5	Octet4	Octet2	Octet1	Octet0			
TAG	Octets de valeurs								

Le tag identifie la trace enregistrée, et les octets de valeurs contiennent les informations associées au tag.

TAG					Contenu du champ valeur				
0x80 Nb de NACK	1	0	0	0	0	0	0	0	[Nb de NACK I2C ADC (2 octets)] <sup>(1)</sup> [Nb de NACK I2C AOP_fwd (2 octets)] [Nb de NACK I2C AOP_ref (2 octets)] 0xFF
0x40 Timer	0	1	0	0	0	0	0	0	[Timer ADC] [Timer SAMPLE] [Timer écriture EEP interne] tbd tbd tbd tbd tbd tbd tbd
0x20 Registres PIC	0	0	1	0	0	0	0	0	[Registre RCON] [Registre STKPTR] tbd tbd tbd tbd tbd tbd tbd tbd
0x10 Appli en cours d'éxecution	0	0	0	1	0	0	0	0	« TES » ou « CAL » ou « OPE » (4 octets max) chaine de char « version »(4 octets)

# 5.7.6-Plan mémoire EEP

## 5.7.6.1-EEP 24AA256

## 5.7.6.2-EEP interne du PIC

Adresse (offset)	Taille (octets)	Contenu
0x00	5	Version du fw+0x00
0x05	1	Offset du prochain log
0x06	2	DAC <sub>0</sub> Table de DAC (n=0) FWD
0x08	2	DAC <sub>1</sub> (n=1)
0x0A	2	DAC <sub>2</sub> (n=2)

0x0C	2	$DAC_3(n=3)$
0x0E	2	DAC <sub>4</sub> (n=4)
0x10	2	DAC <sub>0</sub> Table de DAC (n=0) REF
0x12	2	DAC <sub>1</sub> (n=1)
0x14	2	$DAC_2(n=2)$
0x16	2	$DAC_3(n=3)$
0x18	2	DAC <sub>4</sub> (n=4)
0x1A		
0x1B		
0x1C		
0x1D		
0x1E		
0x1F		
0x20	8	Log 1
0x28	8	Log 2
0x30	8	Log 3
0x38	8	Log 4
L		

## 5.8-Calibrateur

#### tbd

Cette application, qui est un outil logiciel permettant la calibration du SWR POWER METER F8KGL, devra répondre aux exigences suivantes :

- Compatibilité Windows/Linux
- Interface graphique minimale mais conviviale
- Nombre de bande de calibration paramétrable par l'utilisateur ( $N_{MAX}=3$ )
- Génère en sortie, un fichier de calibration, contenant les paramètres de calibration, l'indicatif de l'utilisateur, et la date de la calibration. Le fichier de calibration reprendra

l'indicatif et la date dans le nom du fichier généré.

Cette application assurera les fonctionnalités suivantes :

- téléchargement de l'application de calibration.
- Calibration du SWR POWER METER ou du xWATT METER suivant le cas
- téléchargement de la table de calibration depuis ou vers l'EEPROM
- calcul de la table de table de calibration
- contrôle des logs pour validation

## 5.9-Programmateur

5.9.1-PIC

Programmer le .hex

Comment récupérer les log?

**5.9.2-EEPROM**